

10. kombinatorische Komponenten

Darstellung natürlicher Zahlen

Stellenwertsysteme

- **Dezimalzahlen:**

Ziffern (engl. digit) 0 – 9; Basis 10

$$\begin{aligned} 154_{10} &= 1 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 4 \cdot 1 \\ &= 1 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

- **Allgemein:**

Jede natürliche Zahl ist zu beliebiger natürlicher Basis b darstellbar durch:

$$\begin{aligned} z &= \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot b^i \\ &= a_{n-1} \cdot b^{n-1} + \dots + a_2 \cdot b^2 + a_1 \cdot b^1 + a_0 \cdot b^0 \end{aligned}$$

Darstellung natürlicher Zahlen

▪ Binärzahlen

Ziffern 0,1; Basis 2

$$\begin{aligned} 10011010_2 &= 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 \\ &= 1 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ &= 154_{10} \end{aligned}$$

Jede Stelle nennt man bit (engl. binary digit, Binärziffer).

In Mathematik gibt es unendlich viele natürliche Zahlen. In Hardwaresystemen ist die Anzahl von darstellbaren Zahlen begrenzt. Meist Darstellung von Zahlen in Einheiten gleicher Länge (Wörter) bestehend aus n Bits, damit 2^n verschiedene Zahlen darstellbar. Üblich:

$$2^8 = 256$$

$$2^{16} = 65.536$$

$$2^{32} = 4.294.967.296$$

Darstellung natürlicher Zahlen

▪ Hexadezimalzahlen

Ziffern 0-9, A-F; Basis 16 (A steht für den Wert 10, ..., F für 15)

$$\begin{aligned} 39A_{16} &= 3 \cdot 16^2 + 9 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 \\ &= 3 \cdot 256 + 9 \cdot 16 + 10 \cdot 1 \\ &= 922_{10} \end{aligned}$$

In Informatik wichtig, da einfache Umrechnung zwischen Hexadezimalzahlen und Binärzahlen.

Mit $2^4 = 16$ werden 4 Bit benötigt, um eine Hexadezimalziffer darzustellen. Damit direkte Konvertierung einer Hexadezimalziffer in 4 Binärziffern und umgekehrt:

$$\begin{aligned} 39A_{16} &= 0011.1001.1010_2 \\ 1110.1101.0101.0101_2 &= ED55_{16} \end{aligned}$$

Addition natürlicher Zahlen

Addition zweier Zahlen:

$$\begin{aligned}78_{10} + 19_{10} &= (7 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0) + (1 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^0) \\&= 7 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^0 \\&= (7+1) \cdot 10^1 + (8+9) \cdot 10^0 && \text{Übertrag} \\&= (7+1) \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 \\&= (7+1+1) \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 \\&= 9 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 \\&= 97_{10}\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}78 \\+ 19 \\ \hline 97\end{array}$$

$$\begin{aligned}0011_2 + 1001_2 &= (1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0) + (1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^0) \\&= 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^0 \\&= 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1 + (1+1) \cdot 2^0 && \text{Übertrag} \\&= 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^1 \\&= 1 \cdot 2^3 + (1+1) \cdot 2^1 && \text{Übertrag} \\&= 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 \\&= 1100_2\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}0011 \\+ 1001 \\ \hline 1100\end{array}$$

Subtraktion natürlicher Zahlen

Für Subtraktion gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Direkte Subtraktion

$$\begin{array}{r} 78 \\ - 19 \\ \hline 59 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1001 \\ - 0011 \\ \hline 0110 \end{array}$$

2. Addition von 10er Komplement

$$\begin{aligned} 78_{10} - 19_{10} &= 78_{10} + (-19_{10}) \\ &= 78_{10} + (100_{10} - 19_{10}) \\ &= 78_{10} + 81_{10} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 78 \\ + 81 \\ \hline 1 \quad 59 \end{array}$$

Komplement

Man unterscheidet zwischen (b-1)er und b-er Komplementdarstellung einer Zahl z mit n Stellen:

(b-1)er Komplement: $K_{b-1}(z) = b^n - 1 - z$

b-er Komplement: $K_b(z) = b^n - z = b^n - 1 - z + 1 = K_{b-1} + 1$

9er Komplement
bei Dezimalzahlen:

0	→	9
1	→	8
2	→	7
3	→	6
4	→	5
5	→	4
6	→	3
7	→	2
8	→	1
9	→	0


1er Komplement
bei Binärzahlen:

0	→	1
1	→	0

entspricht Negation!

Zahlenkreis

 Durch die feste Bitbreite bewegt man sich bei arithmetischen Operationen auf einem geschlossenen Zahlenkreis.



Hierarchischer Entwurf

Statt ein zu konstruierendes System vollständig neu zu entwickeln, wird es aus bestehenden Untereinheiten (Komponenten) , ähnlich wie bei einem Baukasten, zusammengesetzt. Diese können wiederum aus anderen Komponenten aufgebaut sein.

Durch den hierarchischen Aufbau des Systems wird die Komplexität des Gesamtsystems auf die einzelnen Komponenten verteilt. Die Benutzung vorgefertigter Komponenten vereinfacht den Aufbau und erlaubt eine Wiederverwendung bereits entwickelter Komponenten. Die einzelnen Komponenten lassen sich unabhängig von einander entwickeln und testen.

In Praxis gibt es immer wieder gleiche Problemstellungen. Für diese haben sich oft verwendete Standard-Komponenten etabliert.

In diesem Kapitel werden häufig vorkommende **kombinatorische** Komponenten vorgestellt.

Halbaddierer

Addition einer Binärstelle zweier Zahlen **x** und **y**. Ergebnis besteht aus Summenbit **s** und Übertragsbit **c** (engl. carry).

Bei Addition gibt es vier Möglichkeiten:

x	0	0	1	1
+ y	+ 0	+ 1	+ 0	+ 1
<hr/>				
c s	0 0	0 1	0 1	1 0

x	y	s	c
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Halbaddierer


Addition einer Binärstelle zweier Zahlen **x** und **y**. Ergebnis besteht aus Summenbit **s** und Übertragsbit **c** (engl. carry).

Bei Addition gibt es vier Möglichkeiten:

	x		0		0		1		1				
	+	y		+	0		+	0		+	1		
	<hr/>			<hr/>			<hr/>			<hr/>			
c	s		0	0		0	1		0	1		1	0


x	y	s	c
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 Realisierung der Addition durch Halbaddierer:




$$s = (x' * y) + (x * y')$$

$$c = x * y$$

 


Alternativ:

 

Volladdierer

Bei der Addition mehrstelliger Zahlen muss bei der Berechnung einer Binärstelle der Übertrag von der vorherigen Stelle berücksichtigt werden.

 Volladdierer zur Addition einer Binärstelle zweier Zahlen **x** und **y** unter Berücksichtigung des Eingangsübertrags **c_i**.




c _i	x	y	s	c _o
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Volladdierer

Bei der Addition mehrstelliger Zahlen muss bei der Berechnung einer Binärstelle der Übertrag von der vorherigen Stelle berücksichtigt werden.

 Volladdierer zur Addition einer Binärstelle zweier Zahlen **x** und **y** unter Berücksichtigung des Eingangsübertrags **c_i**.




c _i	x	y	s	c _o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$s = (c_i' * x' * y) + (c_i' * x * y') + (c_i * x' * y') + (c_i * x * y)$$

$$c_o = (c_i * y) + (c_i * x) + (x * y)$$

Volladdierer

Schaltnetz des Volladdierers:

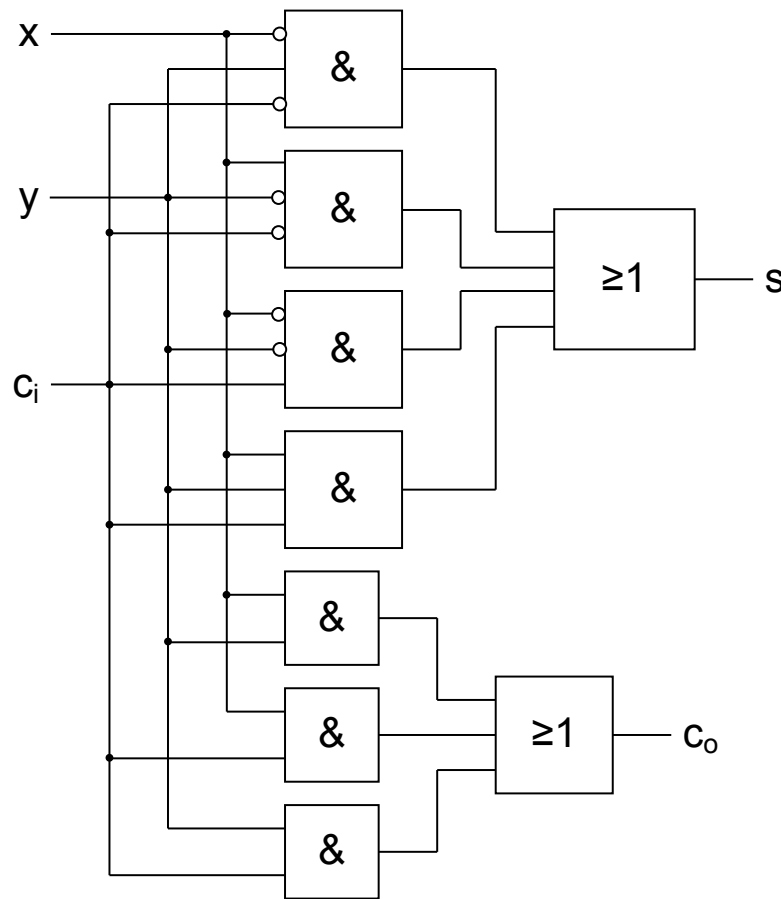

Unterschiedliche Verzögerungszeit
für beide Ausgänge:

$$td_{x,y,c_i \rightarrow s} = td_{UND3} + td_{ODER4}$$

$$td_{x,y,c_i \rightarrow c_o} = td_{UND2} + td_{ODER3}$$


Carry-ripple Addierer

Zusammenschaltung von Volladdierern zur Addition mehrstelliger Binärzahlen.

$$\begin{array}{r}
 X_{n-1} \dots X_3 X_2 X_1 X_0 \\
 + Y_{n-1} \dots Y_3 Y_2 Y_1 Y_0 \\
 \hline
 C_{n-1} \dots C_3 C_2 C_1 \\
 \hline
 C_n S_{n-1} \dots S_3 S_2 S_1 S_0
 \end{array}$$

Übertrag wird von Stelle zu Stelle durchgereicht.
Durch das Durchlaufen (ripple – dahinplätschern)
des Übertragsbits wird vollständige Berechnung
langsam:
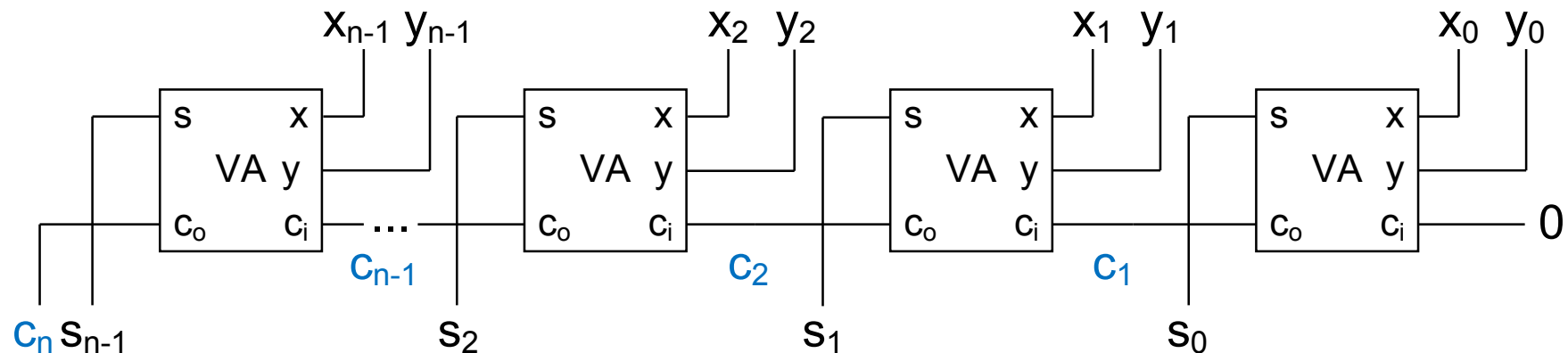
$$td_{add} = td_{x,y \rightarrow co} + (n-2) \cdot td_{ci \rightarrow co} + td_{ci \rightarrow s}$$



Carry-ripple Addierer

Carry-ripple-Addierer hat folgende Komplexität:

- Schaltungstiefe (Laufzeit): $O(n)$
- Flächenbedarf: $O(n)$


$$td_{\text{add}} = td_{x,y \rightarrow co} + (n-2) \cdot td_{ci \rightarrow co} + td_{ci \rightarrow s}$$

Um einen schnelleren Addierer zu entwerfen, könnte man prinzipiell auch eine Wahrheitstabelle für alle Eingänge aufstellen und ein Minimierungsverfahren aus Kapitel 3 verwenden, welches immer ein zweistufiges Schaltnetz erzeugt. Allerdings ist dies für große Bitbreiten zu aufwendig und die daraus entstehenden Schaltnetze zu groß:


Ein 16-Bit Addierer hat bereits 32 Eingänge und dadurch 2^{32} Tabelleneinträge. Der Flächenbedarf steigt mit $O(2^n)$. Ein 32-Bit Addierer bräuchte schon über 100 Milliarden Transistoren.

Inkrementierer

 Oft verwendete Operation ist die Erhöhung einer n-Bit Binärzahl um den Wert 1. Hierzu kann ein n-Bit Addierer benutzt werden, dessen zweiter Eingang eine Konstante erhält:



 Aufgrund der festen Werten am zweiten Eingang kann die Schaltung des Addierers optimiert werden. So bestehen die einzelnen Stufen nur noch aus Halbaddierern:



Subtrahierer


Gilt allgemein: Jeder Addierer kann auch als Subtrahierer benutzt werden, wenn y-Eingang negiert wird und c_0 mit 1 gespeist wird.

Diese Realisierung entspricht Subtraktion durch Addition des 2er Komplements!

$$\begin{array}{rcccccc} & x_{n-1} & \dots & x_3 & x_2 & x_1 & x_0 \\ + & \overline{y_{n-1}} & \dots & \overline{y_3} & \overline{y_2} & \overline{y_1} & \overline{y_0} \\ + & & & & & & 1 \\ \hline d_{n-1} & \dots & d_3 & d_2 & d_1 & d_0 \end{array}$$

Addierer/Subtrahierer

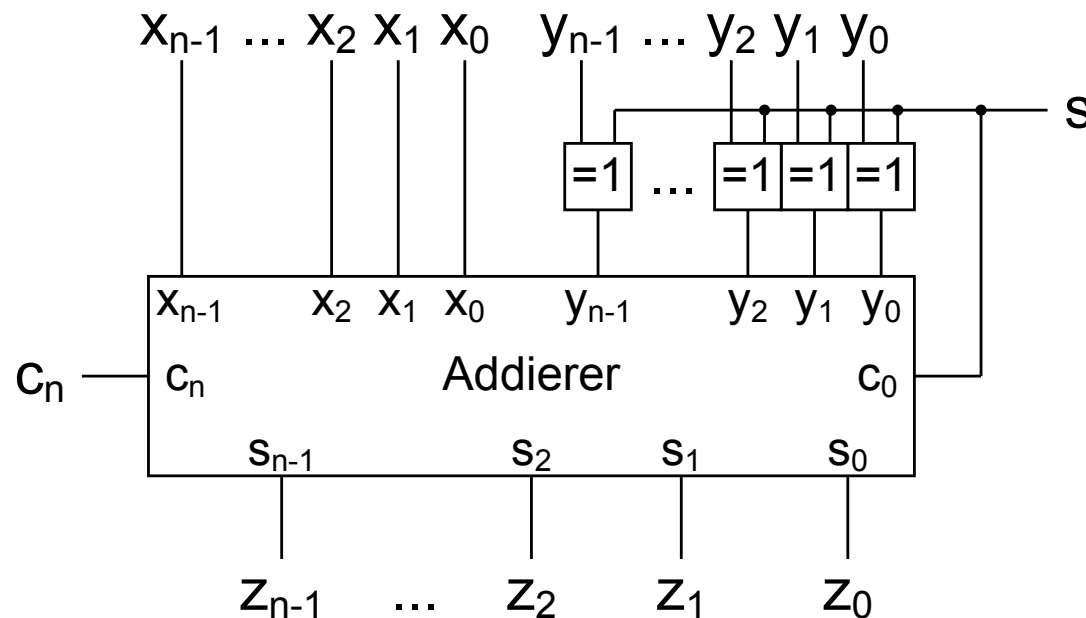
Da sowohl Addition als auch Subtraktion oft benötigt werden, werden beide Operationen in einer gemeinsamen Komponente zusammengefasst: dem Addierer/Subtrahierer. Eine Steuerleitung wählt die Operation aus.



s	Operation
0	$z = x + y$
1	$z = x - y$

Komparator

 Der Komparator vergleicht zwei n-stellige Binärzahlen **x** und **y** und meldet, ob $x > y$, $x = y$ oder $x < y$ ist.



Weitere Vergleiche durch Verknüpfung dieser Relationen möglich:

$$x \neq y : (x = y)'$$

$$x \geq y : (x > y) + (x = y) \text{ oder } (x < y)'$$


$$x \leq y : (x < y) + (x = y) \text{ oder } (x > y)'$$

1 Bit Komparator

Der 1 Bit Komparator vergleicht zwei einstellige Binärzahlen x und y.

x	y	g (x > y)	e (x = y)	l (x < y)
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			
 
$$\begin{aligned}g &= x * y' \\e &= (x' * y') + (x * y) \\l &= (x' * y)\end{aligned}$$




1 Bit Komparator


Der 1 Bit Komparator vergleicht zwei einstellige Binärzahlen x und y.

x	y	g (x > y)	e (x = y)	l (x < y)
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
 
$$\begin{aligned}g &= x * y' \\e &= (x' * y') + (x * y) \\l &= (x' * y)\end{aligned}$$



besser:
$$e = ((x' * y) + (x * y'))'$$

 

1 Bit Komparator

Erweiterung zum Vergleich mehrstelliger Binärzahlen:

Beispiel: 3 Bit Binärzahlen ($x_2 x_1 x_0$) und ($y_2 y_1 y_0$)

$$\begin{aligned} \mathbf{x = y : e} &= (x_2 = y_2) * (x_1 = y_1) * (x_0 = y_0) \\ &= e_2^{\wedge} * e_1^{\wedge} * e_0^{\wedge} \\ &= (e_2^{\wedge} * e_1^{\wedge}) * e_0^{\wedge} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x > y : g} &= (x_2 > y_2) + ((x_2 = y_2) * (x_1 > y_1)) + ((x_2 = y_2) * (x_1 = y_1) * (x_0 > y_0)) \\ &= g_2^{\wedge} + e_2^{\wedge} * g_1^{\wedge} + (e_2^{\wedge} * e_1^{\wedge}) * g_0^{\wedge} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x < y : l} &= (x_2 < y_2) + ((x_2 = y_2) * (x_1 < y_1)) + ((x_2 = y_2) * (x_1 = y_1) * (x_0 < y_0)) \\ &= l_2^{\wedge} + e_2^{\wedge} * l_1^{\wedge} + (e_2^{\wedge} * e_1^{\wedge}) * l_0^{\wedge} \end{aligned}$$

Allgemein:

$$e = e_0$$

$$g = g_{n-1} + \dots + g_1 + g_0$$

$$l = l_{n-1} + \dots + l_1 + l_0$$

mit:

$$e_i = e_{i+1} * e_i^{\wedge} \quad e_n = 1$$

$$g_i = e_{i+1} * g_i^{\wedge}$$

$$l_i = e_{i+1} * l_i^{\wedge}$$

1 Bit Komparator mit Verkettungsmöglichkeit

Allgemein:

$$e = e_0$$

$$g = g_{n-1} + \dots + g_1 + g_0$$


$$l = l_{n-1} + \dots + l_1 + l_0$$

mit:


$$e_i = e_{i+1} * e_i^{\wedge} \quad e_n = 1$$

$$g_i = e_{i+1} * g_i^{\wedge}$$

$$l_i = e_{i+1} * l_i^{\wedge}$$

 

Verwendung von vorigem 1 Bit Komparator

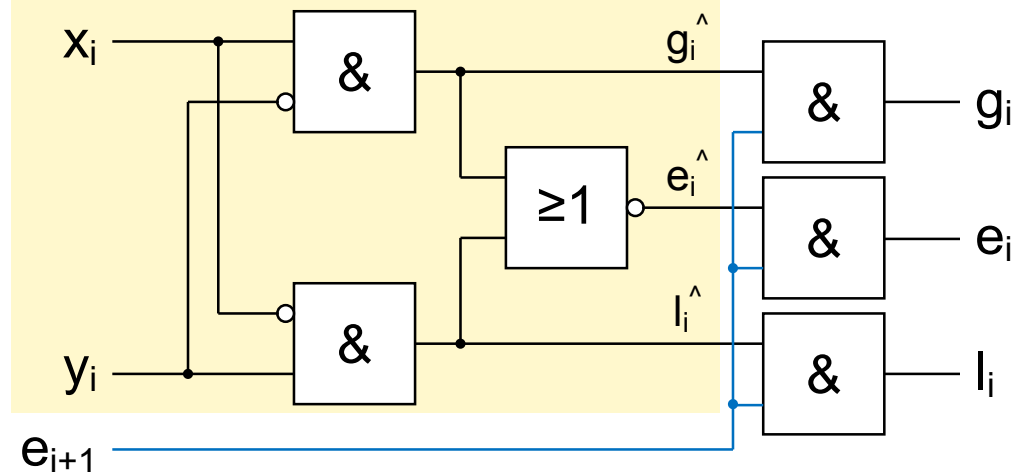



Komparator

Zusammenschaltung der 1 Bit Komparatoren zu einem 4 Bit Komparator.

$$e = e_0$$

$$g = g_{n-1} + \dots + g_1 + g_0$$


$$l = l_{n-1} + \dots + l_1 + l_0$$

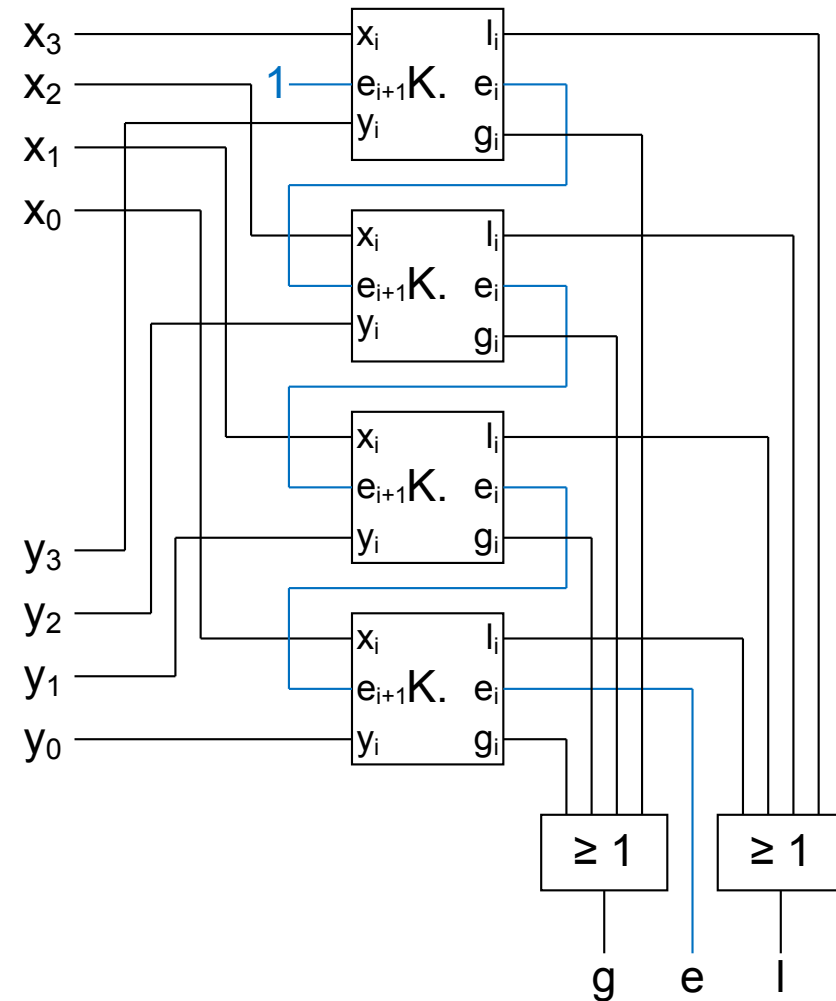 

Komparator

Vergleichsoperationen per Subtraktion (Addition des 2er Komplements) und Auswertung des Übertrags (carry) und Test des Ergebnisses auf 0 möglich.

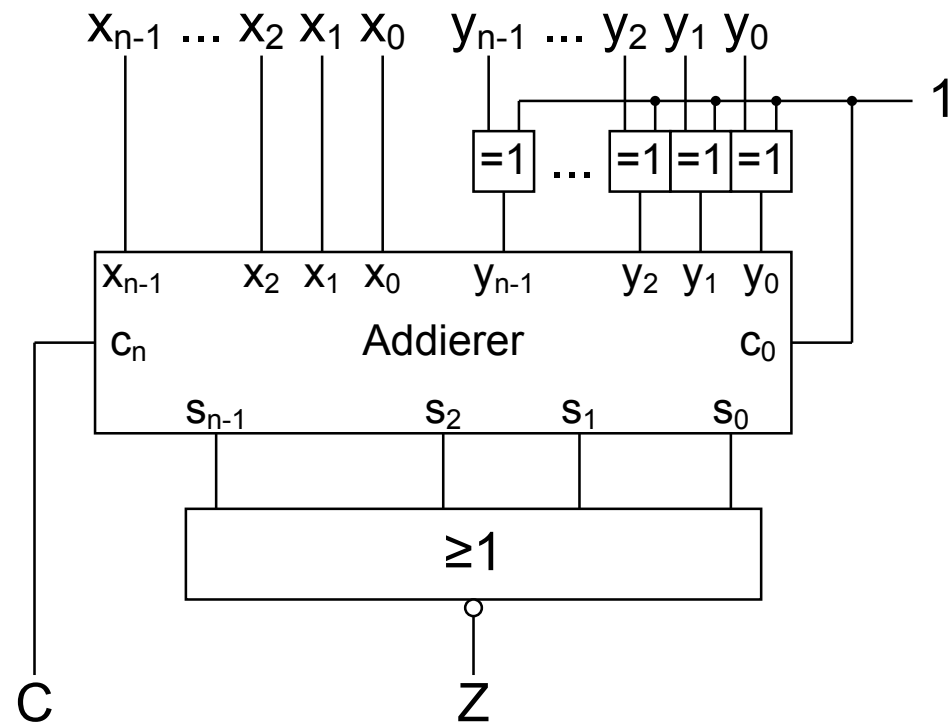
$x \geq y : C$
 $x = y : Z$
 $x \neq y : Z'$
 $x < y : C'$
 $x > y : C * Z'$
 $x \leq y : C' + Z$



Datenpfad

Durch Multiplexer und Demultiplexer Bausteine kann der Pfad von Datenwörtern zu funktionalen Einheiten (z.B. Addierern) bestimmt werden. Die Zusammenschaltung solcher Komponenten nennt man Datenpfad. Steuerleitungen bestimmen die Funktion des Datenpfads.

Beispiel:

 


Funktionen des Datenpfads z.B.:

- $X := A + C$
- $Y := B - D$
- $X := A - D$


Multiplexer

 Ein Multiplexer dient zum Durchschalten eines von mehreren Eingängen auf einen Ausgang. Der Eingang wird dabei über eine Auswahlleitung **s** (engl. select) festgelegt.




Multiplexer

 Ein Multiplexer dient zum Durchschalten eines von mehreren Eingängen auf einen Ausgang. Der Eingang wird dabei über eine Auswahlleitung **s** (engl. select) festgelegt.




Multiplexer

 Ein Multiplexer dient zum Durchschalten eines von mehreren Eingängen auf einen Ausgang. Der Eingang wird dabei über eine Auswahlleitung **s** (engl. select) festgelegt.





Multiplexer

 Ein Multiplexer dient zum Durchschalten eines von mehreren Eingängen auf einen Ausgang. Der Eingang wird dabei über eine Auswahlleitung **s** (engl. select) festgelegt.



2x1 Multiplexer

  


s	x ₂	x ₁	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

s	y
0	x ₁
1	x ₂


$$y = (s' * x_1 + s * x_2)$$

4x1 Multiplexer

 


S ₁	S ₀	y
0	0	x ₁
0	1	x ₂
1	0	x ₃
1	1	x ₄
 
$$y = (s_1' * s_0' * x_1) + (s_1' * s_0 * x_2) + (s_1 * s_0' * x_3) + (s_1 * s_0 * x_4)$$



Schaltungstiefe	Flächenbedarf
O(1)	O(n log n)

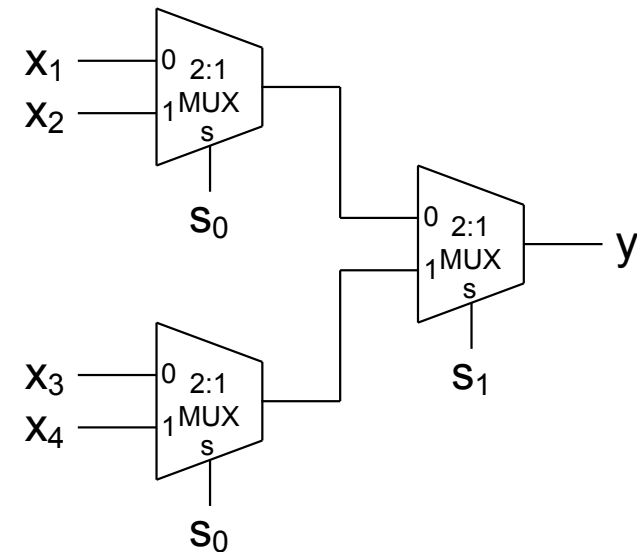

Schaltungstiefe	Flächenbedarf
O(log n)	O(n)

Datenbusse

Multiplexer wählen einen von mehreren Eingängen aus und leiten ihn an den Ausgang. Meistens werden dabei nicht nur einzelne Datenleitungen geschaltet, sondern ganze Datenwörter bestehend aus n Bit. Dazu werden n Multiplexer parallel geschaltet, welche mit der gleichen select-Leitung verbunden sind.

Beispiel: 4 Bit 2x1 MUX


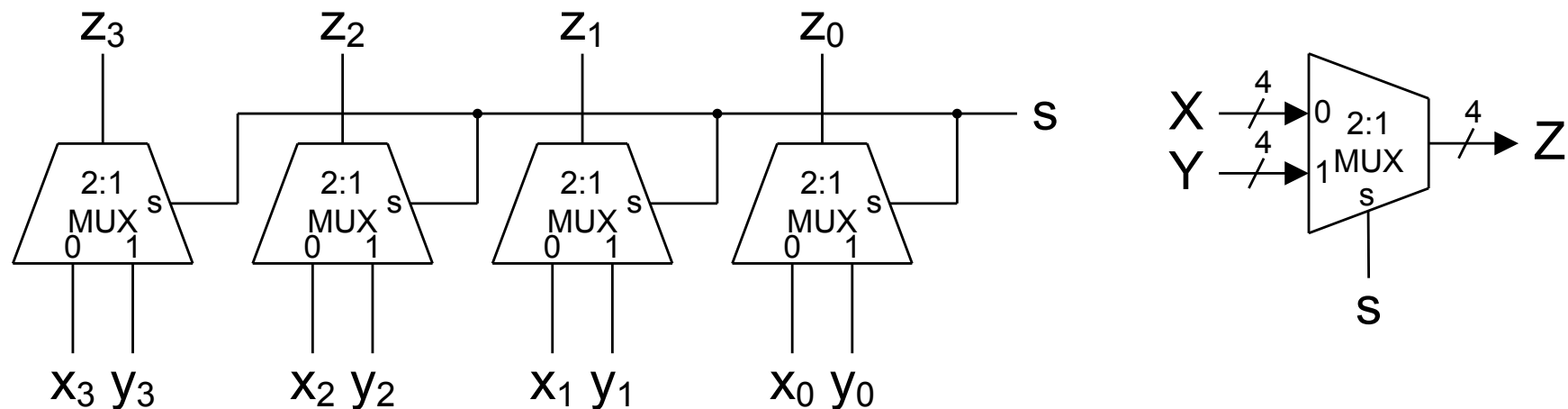


Abbildung von Funktionen mit MUX

Multiplexer lassen sich benutzen, um sämtliche Funktionen darzustellen, wie bereits bei der FPGA-Technologie gezeigt.

Beispiel: Funktion von zwei Variablen $y = f(x_1, x_2)$

x_2	x_1	$y = f(x_1, x_2)$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

 

Aufteilung der Wahrheitstabelle in 2 Teile:

x_1	$y = f_{x_2=0}$
0	0
1	1

} x_1

x_1	$y = f_{x_2=1}$
0	0
1	0

} 0



x_2	y
0	x_1
1	0


 


Abbildung von Funktionen mit MUX

Beispiel: Funktion von drei Variablen $y = f(x_1, x_2, x_3)$

x_3	x_2	x_1	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


 


x_1	$y = f_{x_2=0, x_3=0}$
0	0
1	0

x_1	$y = f_{x_2=1, x_3=0}$
0	0
1	1

x_1	$y = f_{x_2=0, x_3=1}$
0	1
1	0

x_1	$y = f_{x_2=1, x_3=1}$
0	1
1	1

  

MUX und Shannon-Entwicklung


Erinnerung: Entwicklungssatz von Shannon

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_i' * f_{x_i=0}) + (x_i * f_{x_i=1})$$

 Beispiel: $y = f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 * x_2) + (x_2 * x_3) + (x_1 * x_3)$


Entwicklung nach x_1 :

$$\begin{aligned} y = f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1' * f_{x_1=0}) + (x_1 * f_{x_1=1}) \\ &= [x_1' * (x_2 * x_3)] + [x_1 * (x_2 + (x_2 * x_3) + x_3)] \\ &= [x_1' * (x_2 * x_3)] + [x_1 * (x_2 + x_3)] \end{aligned}$$




MUX und BDDs


Beispiel aus Kapitel 2:

 

konnte reduziert werden auf:

 


Direkte Umsetzung mit Multiplexern:

 


Demultiplexer

 Demultiplexer sind das Gegenstück zu Multiplexern. Sie beschalten eine von mehreren Ausgangsleitungen mit dem Eingangssignal. Die anderen Ausgänge werden zu 0 gesetzt.




Demultiplexer

 
Demultiplexer sind das Gegenstück zu Multiplexern. Sie beschalten eine von mehreren Ausgangsleitungen mit dem Eingangssignal. Die anderen Ausgänge werden zu 0 gesetzt.



1x4 Demultiplexer

 


s ₁	s ₀	y ₁	y ₂	y ₃	y ₄
0	0	x	0	0	0
0	1	0	x	0	0
1	0	0	0	x	0
1	1	0	0	0	x

 

Barrel-Shifter

Barrel-Shifter werden benutzt, um n-stellige Datenwörter um eine oder mehrere Stellen nach links oder rechts zu verschieben (shiften).

Beispiel: 4 Bit Barrel-Shifter

 


d	s ₁	s ₀	y ₃	y ₂	y ₁	y ₀	
0	0	0					rechts schieben
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					links schieben
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

Der d-Eingang wählt die Richtung (direction) aus, in die geschoben werden soll. Die beiden anderen Steuerleitungen geben an, um wieviel Stufen geschoben wird. Frei werdende Bitstellen werden mit 0 aufgefüllt.

Barrel-Shifter

Barrel-Shifter werden benutzt, um n-stellige Datenwörter um eine oder mehrere Stellen nach links oder rechts zu verschieben (shiften).


Beispiel: 4 Bit Barrel-Shifter

 

d	s ₁	s ₀	y ₃	y ₂	y ₁	y ₀	
0	0	0	x ₃	x ₂	x ₁	x ₀	rechts schieben
0	0	1	0	x ₃	x ₂	x ₁	
0	1	0	0	0	x ₃	x ₂	
0	1	1	0	0	0	x ₃	
1	0	0	x ₃	x ₂	x ₁	x ₀	links schieben
1	0	1	x ₂	x ₁	x ₀	0	
1	1	0	x ₁	x ₀	0	0	
1	1	1	x ₀	0	0	0	

Der d-Eingang wählt die Richtung (direction) aus, in die geschoben werden soll. Die beiden anderen Steuerleitungen geben an, um wieviel Stufen geschoben wird. Frei werdende Bitstellen werden mit 0 aufgefüllt.

Barrel-Shifter

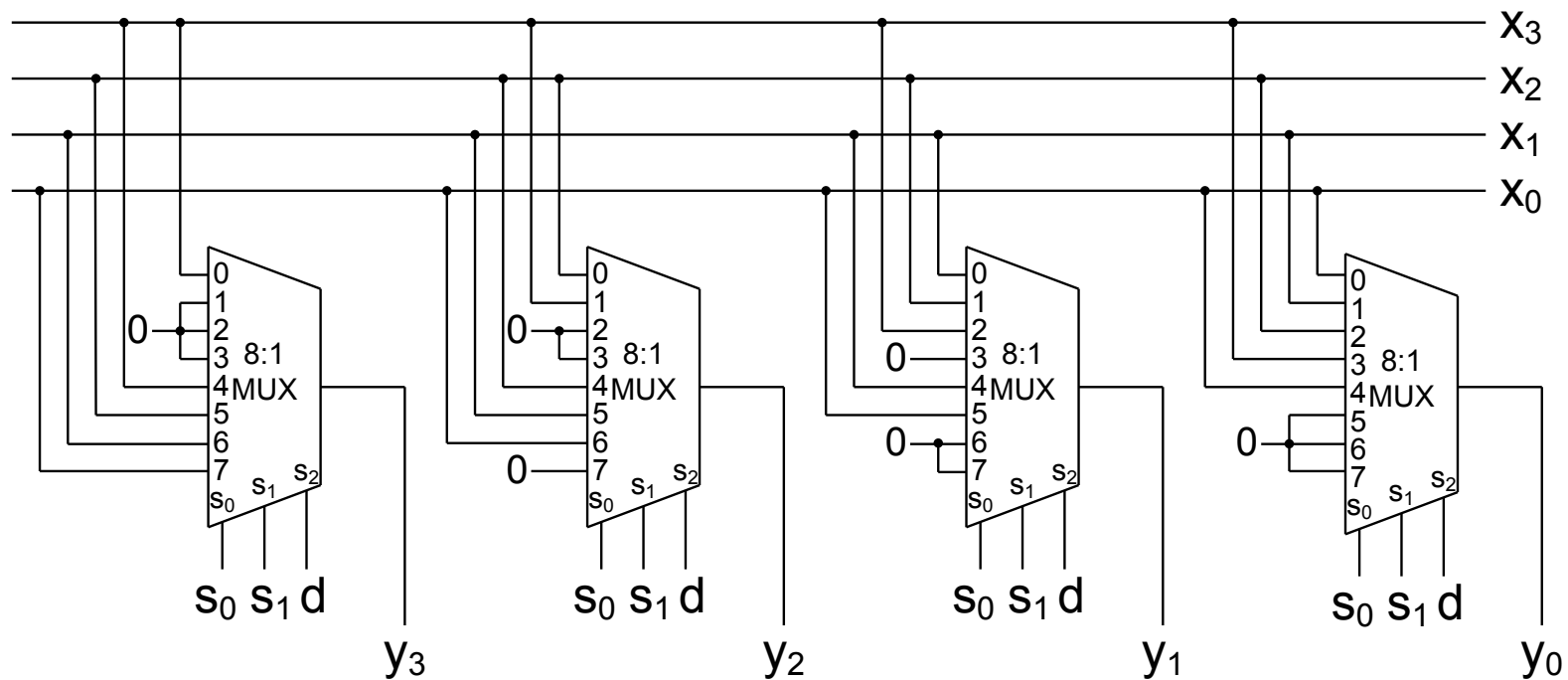

Erweiterter Barrel-Shifter

Der Barrel-Shifter wird um eine Steuerleitung zum erweiterten Barrel-Shifter ergänzt, so dass er auch n-stellige Datenwörter um eine oder mehrere Stellen nach links oder rechts rotieren kann. Beim Rotieren werden Bits, die rechts rauslaufen, links wieder angefügt.



r	d	s ₁	s ₀	y ₃	y ₂	y ₁	y ₀
1	-	0	0	x ₃	x ₂	x ₁	x ₀
1	-	0	1	x ₀	x ₃	x ₂	x ₁
1	-	1	0	x ₁	x ₀	x ₃	x ₂
1	-	1	1	x ₂	x ₁	x ₀	x ₃

Der neue r-Eingang (rotate) gibt den Modus des Barrel-Shifters an (schieben oder rotieren). Beim Rotieren ist der d-Eingang ohne Funktion.

Logische Verknüpfungen

Neben arithmetischen werden auch oftmals logische Operationen benötigt. Um n-Bit logische Verknüpfungen zu erzeugen, werden n Grundgatter parallel geschaltet.



Beispiel: 4 Bit UND

  

ALU

Die Arithmetische Logische Einheit (engl. arithmetic logic unit, ALU) ist ein wesentlicher Bestandteil der meisten Prozessoren. Mit ihr lassen sich arithmetische (z.B. +, -) und logische (z.B. UND, ODER, XOR) Operationen von zwei Datenwörtern durchführen. Der Funktionsumfang variiert je nach Anwendung.

Beispiel: einfache ALU

 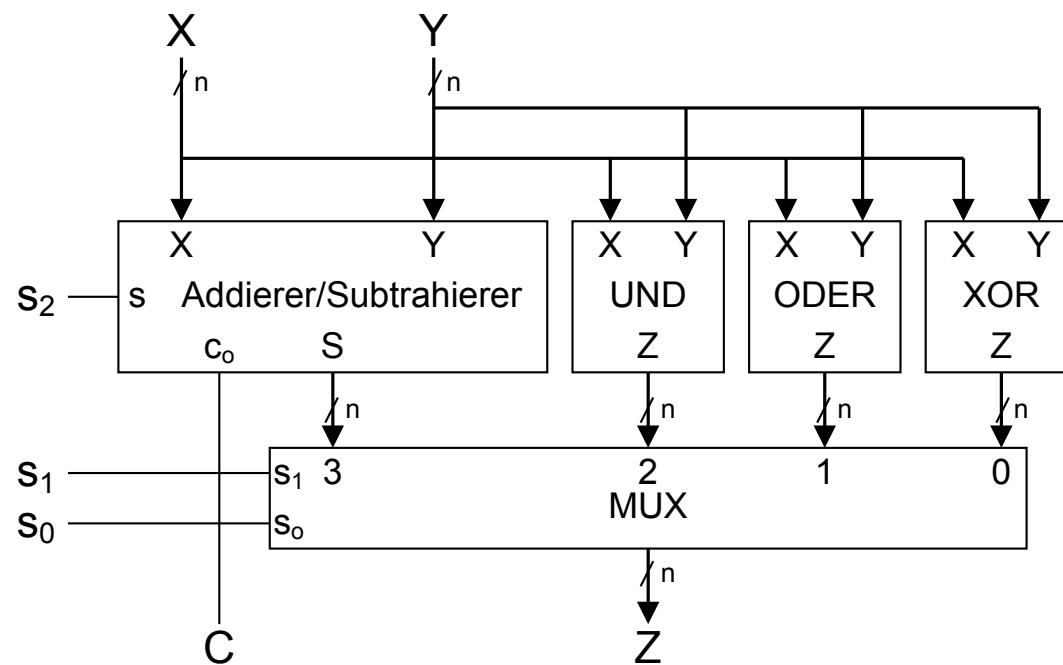


S ₂	S ₁	S ₀	Funktion
-	0	0	Z := X XOR Y
-	0	1	Z := X OR Y
-	1	0	Z := X AND Y
0	1	1	Z := X + Y
1	1	1	Z := X - Y

Kodierer und Dekodierer

Die Wandlung von einem Kode in einen anderen wird Kodierung genannt. Entsprechende Bausteine, welche dies durchführen, werden Kodierer (Encoder) und Dekodierer (Decoder) genannt. Man spricht meist von einem Dekodierer, wenn es mehr Ausgangssignale als Eingangssignale gibt und von einem Kodierer im umgekehrten Fall.
 
$$C_1: \{0,1\}^n \rightarrow C_2: \{0,1\}^m$$




Binärenkoder

Ein Kodierer wandelt eine gegebene Information in eine kompaktere Darstellung.

Der Binärenkoder kodiert Informationen von 2^n Eingängen in einen Binärcode mit n-Bit. Nur einer der 2^n Eingänge hat zu einer bestimmten Zeit den Wert 1. Der Ausgang gibt die Nummer des aktiven Eingangs im Binär-Code an.

Beispiel: 2 Bit Binärenkoder

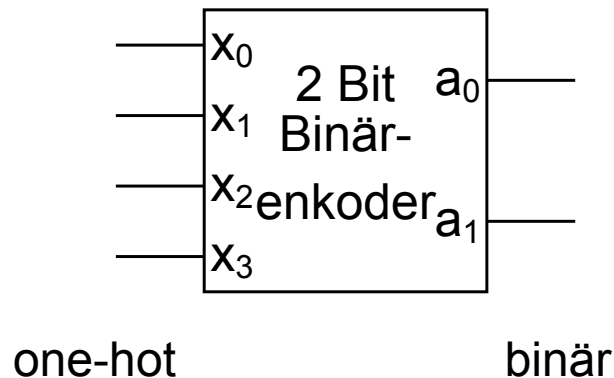

x_3	x_2	x_1	x_0	a_1	a_0
1	0	0	0		
0	1	0	0		
0	0	1	0		
0	0	0	1		


$$a_1 = x_2 + x_3$$

$$a_0 = x_1 + x_3$$

Prioritätsenkoder

Den 2^n Eingängen des Prioritätsenkoders werden Prioritäten zugeordnet. Unter allen gesetzten Eingängen (1), wird der mit der höchsten Priorität ausgewählt und seine Nummer (Adresse) erscheint am Ausgang. Ein Statussignal **v** (valid) zeigt einen aktiven Eingang an.

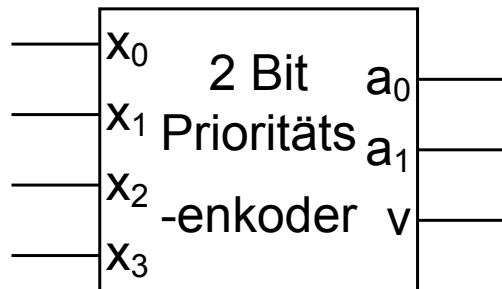Bespiel: 2 Bit Prioritätsenkoder; x_3 höchste, x_0 niedrigste Priorität





x_3	x_2	x_1	x_0	a_1	a_0	v
1	–	–	–			
0	1	–	–			
0	0	1	–			
0	0	0	1			
0	0	0	0			

$$v = x_0 + x_1 + x_2 + x_3$$


Prioritätsenkoder

Minterm	x_3	x_2	x_1	x_0	a_1	a_0	v
8-15	1	–	–	–	1	1	1
4-7	0	1	–	–	1	0	1
2,3	0	0	1	–	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	–	–	0

  

Adressdekoder

 
Bei der Ansteuerung von Speichern werden Adressdekoder eingesetzt. Ein n -Bit Eingangswort (Adresse) wählt eine von 2^n Adressleitungen aus.




binär

one-hot

a_1	a_0	y_0	y_1	y_2	y_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

 

Einsatz:

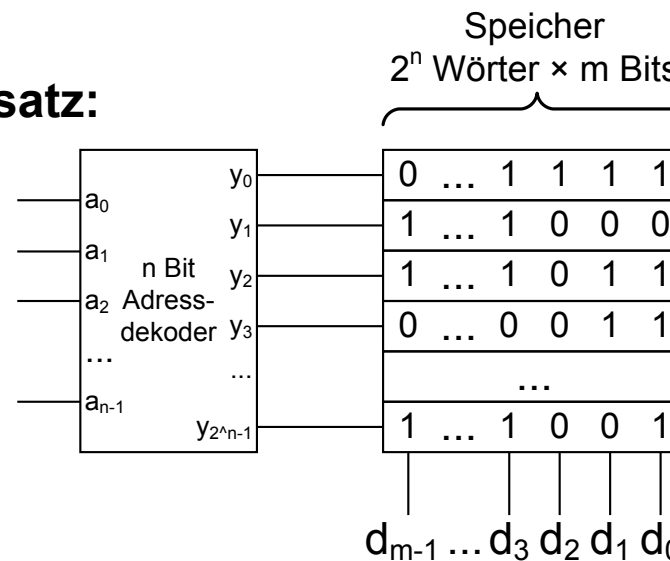

Kontrollfragen

- Wie funktioniert die Subtraktion mittels Addition des Komplements bei Hexadezimalzahlen? Rechnen Sie z.B. $A9 - 6C$ mit Komplementdarstellung.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Halbaddierer, einem Volladdierer und einem Carry-Ripple-Addierer?
- Recherchieren Sie eine andere Addiererimplementierung (z.B. Carry-Lookahead-Addierer) und vergleichen Sie diese mit dem Carry-Ripple-Addierer.
- Wie können die arithmetischen Operationen Subtraktion und Vergleich ($<$, $=$, $>$) allesamt auf die Addition zurückgeführt werden?
- Erläutern Sie die Funktionsweise des aus 1-Bit-Komparatoren aufgebauten n-Bit-Komparators.
- Welche Rolle spielen Multiplexer in einem Datenpfad?
- Auf welche verschiedenen Arten können größere Multiplexer aufgebaut werden? Welche unterschiedlichen Vorteile ergeben sich dadurch?
- Wie hängen Multiplexer mit der Shannon-Entwicklung und BDDs zusammen?
- Wie kann die Implementierung von Schaltfunktionen mit Multiplexern bei der Technologieabbildung auf FPGAs helfen?
- Was ist der Unterschied zwischen einem Binärenkoder und einem Prioritätsenkoder?
- Was macht ein Adressdekoder?

ANHANG

Multiplexer


VHDL-Modell eines 4-Bit Multiplexers:

```
entity MUX_4_1 is
port( a, b, c, d : in bit;
      s          : in bit_vector(1 downto 0);
      y          : out bit);
end entity MUX_4_1;
```

```
architecture behaviour of MUX_4_1 is
begin
```

```
    with s select
y <=  a when "00",
      b when "01",
      c when "10",
      d when "11";
```

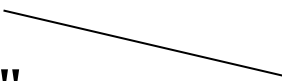selektive Signalzuweisung
(selective signal assignment)



```
end architecture behaviour;
```


Multiplexer

VHDL-Modell eines 4-Bit Multiplexers:

```
entity MUX_4_1 is
port( a, b, c, d : in bit;
      s          : in bit_vector(1 downto 0);
      y          : out bit);
end entity MUX_4_1;
```

```
architecture behaviour of MUX_4_1 is
begin
    with s select
    y <=  a when "00",
          b when "01",
          c when "10",
          d when "11";
end architecture behaviour;
```

Syntheseeergebnis:

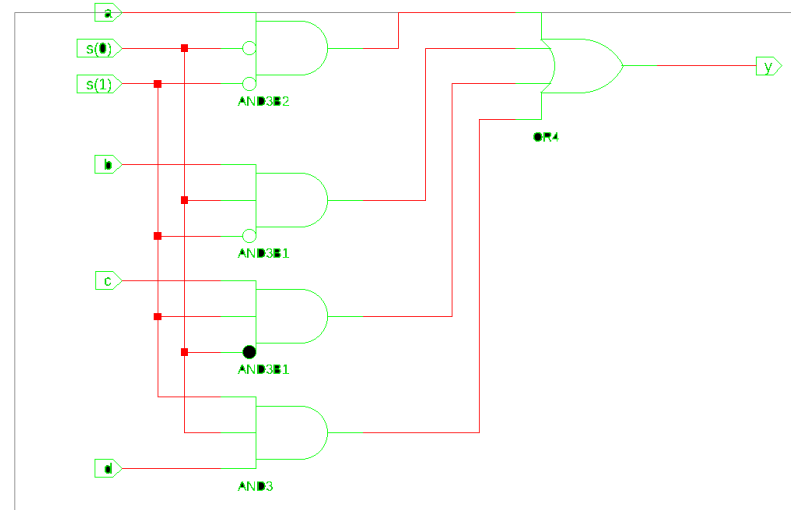

Prioritätsenkoder

VHDL-Modell eines 4-Bit Prioritätsenkoders:

```
entity priority is
port( x : in bit_vector(3 downto 0);
      a : out bit_vector(1 downto 0);
      v : out bit);
end entity priority;
```

```
architecture behaviour of priority is
begin
```

```
    a <=  "11" when x(3) = '1' else
          "10" when x(2) = '1' else
          "01" when x(1) = '1' else
          "00";
```

```
    v <=  '0' when x = "0000" else
          '1';
```

```
end architecture behaviour;
```

bedingte
Signalzuweisung
(conditional signal
assignment)

Komparator

VHDL-Modell eines 4-Bit Komparators:

```
entity comparator is
port( a, b  : in  bit_vector(3 downto 0);
      g      : out bit;
      e      : out bit;
      l      : out bit);
end entity comparator;

architecture behaviour of comparator is
begin
    g <= '1' when a > b else '0';
    e <= '1' when a = b else '0';
    l <= '1' when a < b else '0';
end architecture behaviour;
```

Volladdierer

VHDL-Modell eines Volladdierers:

```
entity full_adder is
port( a, b, ci    : in  bit;
      s, co       : out bit);
end entity full_adder;

architecture dataflow of full_adder is
begin
    s    <= a xor b xor ci;
    co   <= (a and b) or (a and ci) or (b and ci);
end architecture dataflow;
```

Ripple-Carry-Addierer

VHDL-Modell eines 4-Bit Ripple-Carry Addierers:

```
entity ripple_carry_adder is
port( a, b  : in  bit_vector(3 downto 0);
      ci    : in  bit;
      s     : out bit_vector(3 downto 0);
      co    : out bit);
end entity ripple_carry_adder;
```

Ripple-Carry-Addierer

```
architecture structure of ripple_carry_adder is
  component full_addder
  port(a, b, ci : in bit;
        s, co : out bit);
  end component full_addder;
  signal c : bit_vector(4 downto 0);
begin
    c(0) <= ci;

  add_gen: for i in 0 to 3 generate
    FA: component full_addder
      port map(a => a(i),
              b => b(i),
              ci => c(i),
              s => s(i),
              co => c(i+1));
    end generate add_gen;
    co <= c(4);
  end architecture structure;
```

Addierer Verhaltensmodell

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity adder is
port(  a, b    : in    std_logic_vector(3 downto 0);
      ci      : in    std_logic;
      s       : out   std_logic_vector(3 downto 0);
      co      : out   std_logic);
end entity adder;

architecture behaviour of adder is
signal sum : std_logic_vector(4 downto 0);
begin
    sum <= ('0' & a) + ('0' & b) + ci;
    s <= sum(3 downto 0);
    co <= sum(4);
end architecture behaviour;
```