

Technische Grundlagen der Informatik - WS 2019/20

Aufgabenblatt 5

Abgabe: Das Übungsblatt mit **Name** und **Übungsgruppe** oben rechts geschrieben darf bis **Mo 13.01.2020 15:00 Uhr** abgegeben werden.

Achtung: Übungsblätter die keiner Person und Übungsgruppe zuzuordnen sind, werden nicht korrigiert!

Hinweis: Die zweite Übung findet in der Woche vom **20.01.2020 - 24.01.2020** statt.

Aufgabe 1 (Hazards)

1. Die Schaltung in Abbildung 1 weist einen statischen 0-Hazard auf. Ändern Sie die Schaltung, so dass sie hazard-frei ist. (4P)

 


Abbildung 1: Schaltnetz mit statischem Hazard

2. Finden Sie eine hazard-freie AND-OR Schaltung mit minimalen Kosten für die Funktion $y = f(a, b, c, d) = \sum m(0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15)$. (4P)

Aufgabe 2 (Multiplexer)

1. Die Funktion $y = (x_1 * x'_2) + (x'_2 * x_3) + (x'_1 * x_3)$ soll mit **einem** 2x1 Multiplexer und Grundgattern realisiert werden. Geben Sie 3 verschiedene Realisierungen an indem Sie jeweils x_1 , x_2 oder x_3 als Steuereingang verwenden. (4P)
2. Realisieren Sie die Funktion $y = (x_1 * x_2 * x'_4 * x_5) + (x'_1 * x_2) + (x'_1 * x'_3) + (x'_1 * x'_4) + (x'_3 * x_4 * x'_5)$ mit einem 4x1 Multiplexer und so wenigen Grundgattern wie möglich. Die Eingänge sind dabei nur in nichtnegierter Form vorhanden. (4P)
3. Gegeben seien die folgenden Multiplexer-Schaltnetze (Abbildung 2). Minimieren Sie die dargestellten Funktionen und geben Sie Implementierung an, die mit einem einzigen 4x1 Multiplexer auskommen. (3P+3P+3P)

 


Abbildung 2: Multiplexer-Schaltnetze

Aufgabe 3 (7-Segment-Dekoder)

Es soll ein 7-Segment-Dekoder entworfen werden (Abbildung 3). Dieser soll für die Zahlen 0 bis 9 des Binärsystems die 7-Segment-Anzeige so ansteuern, dass das klingonische Zahlensystem

(Abbildung 4) dargestellt wird.

 


Abbildung 3: 7-Segment-Dekoder


 


Abbildung 4: Klingonisches Zahlensystem

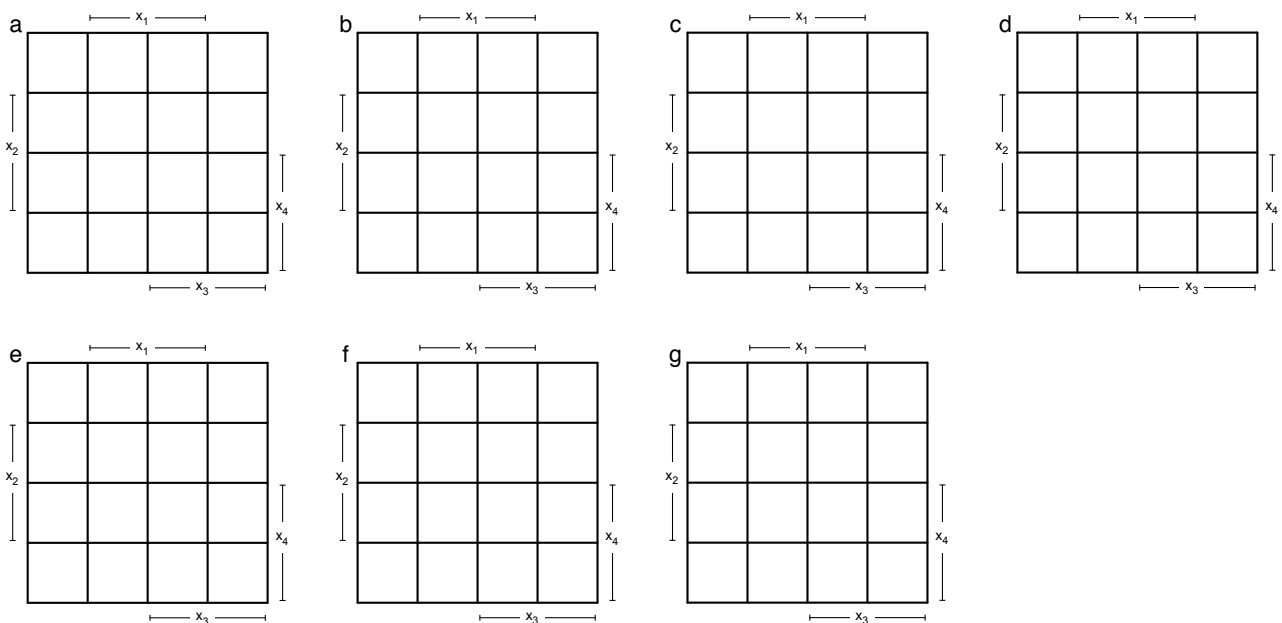1. Stellen Sie die Wahrheitstabelle des Dekoders auf. **(10P)**
2. Minimieren Sie die Ausgänge (a-g) des Dekoders mit KV-Diagrammen. Sie können einen Ausdruck des Übungsblattes verwenden um die nachfolgenden KV-Diagramme handschriftlich auszufüllen. **(7P)**



Aufgabe 4 (verzögerungsbehaftete Simulation)

Gegeben ist das Schaltnetz in Abbildung 5.

 


Abbildung 5: Schaltnetz Aufgabe 4

1. Führen Sie für das Schaltnetz eine verzögerungsbehaftete Simulation durch. Tragen Sie hierzu die Verläufe der Signale $(a, b, c, d, e, f, g, h, y)$ in einem Zeitdiagramm auf. Die Gatter haben eine Anstiegszeit $t_r = 2T$ und eine Abfallzeit $t_f = 2,5T$. Die Anfangswerte der Eingangssignale seien $a = 0, b = 1, c = 0, d = 1$. Nach $t = 2T$ ändert sich c von 0 auf 1. Nach $t = 8T$ ändert sich d von 1 auf 0. **(10P)**
2. Welches Problem tritt hier auf und wodurch wird es ausgelöst? **(3P)**
3. Beheben Sie das Problem von 2 (die Schaltung soll dreistufig bleiben). **(3P)**
4. Treten jetzt noch unerwünschte Effekte auf? **(1P)**
5. Realisieren Sie die Schaltung als zweistufige Schaltung ohne das Problem aus 2. **(3P)**

Aufgabe 5 (Addierer)

In dieser Aufgabe soll ein Carry-Ripple Addierer aufgebaut werden.

1. Benutzen Sie zwei Halbaddierer um einen Volladdierer zu realisieren. **(6P)**
2. Geben Sie das Schaltnetz des oben entwickelten Volladdierers an (nur Grundgatter). **(4P)**
3. Welchen Nachteil weist diese Implementierung auf? **(2P)**
4. Geben Sie die Verzögerungen von den Eingängen zu den Ausgängen als Vielfaches der Verzögerungen von Grundgattern an. **(2P)**
5. Bauen Sie einen 4 Bit Carry-Ripple Addierer aus Volladdierern auf. **(4P)**
6. Geben Sie den längsten Pfad der Schaltung und dessen Verzögerung an. **(2P)**
7. Geben Sie eine Eingangsbelegung an, mit der der Pfad sensibilisiert wird. **(2P)**

8. Zwei Realisierungen des Carry-Ripple Addierers sollen verglichen werden. Der eine benutzt den Volladdierer aus Aufgabe 5.1, der andere die Realisierung aus der Vorlesung (**10. kombinatorische Komponenten, Seiten 12-14**). Welcher Addierer ist der schnellere? Geben Sie zur Beantwortung die zugehörigen Verzögerungszeiten beider Varianten an. **(2P)**

Aufgabe 6 (Zeitanalyse)

Gegeben ist die sequentielle Schaltung in Abbildung 6.

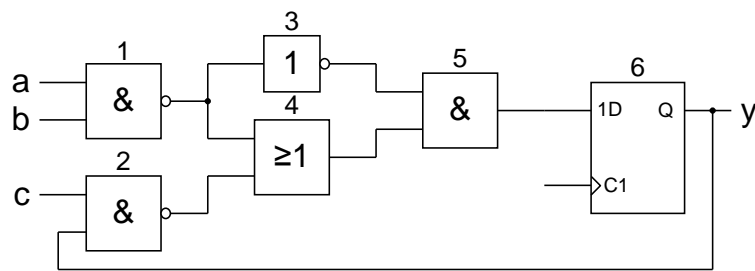


Abbildung 6: Sequentielle Schaltung

1. Wie müssen die Eingangssignale b und c gesetzt sein, damit ein Wechsel von a zu einer Änderung am d-Eingang des FlipFlops führt? **(2P)**
2. Welche Elemente der Schaltung müssen zur Bestimmung der maximalen Taktfrequenz berücksichtigt werden? **(2P)**
3. Geben Sie die Belegung der Eingangssignale an, damit dieser Pfad sensibilisiert wird. **(2P)**
4. Bestimmen Sie die maximale Taktfrequenz mit Hilfe der Werte aus Tabelle 1. **(4P)**
Hinweis: K_L gibt die Treiberstärke eines Gatters an und bestimmt wie schnell die Kapazität C_{in} eines **nachfolgenden** Gatters geladen werden kann.
5. Die Signale a,b,c werden jetzt jeweils von einem D-FF getrieben. Ändert sich dadurch die maximale Taktfrequenz? Wenn ja, geben Sie sie an. **(4P)**

Gatter	Parameter	Wert	Einheit
INV	t_{pdLH}	1,9	ns
	t_{pdHL}	1,6	ns
	K_L	0,7	ns/pF
	C_{in}	2,4	pF
OR2	t_{pdLH}	3,8	ns
	t_{pdHL}	2,8	ns
	K_L	0,7	ns/pF
	C_{in}	4,6	pF
AND2	t_{pdLH}	4,1	ns
	t_{pdHL}	3,7	ns
	K_L	0,7	ns/pF
	C_{in}	4,6	pF

Gatter	Parameter	Wert	Einheit
NAND2	t_{pdLH}	3,4	ns
	t_{pdHL}	2,5	ns
	K_L	0,7	ns/pF
	C_{in}	4,4	pF
D-FF	$t_{pdLH, clk \rightarrow Q}$	3,8	ns
	$t_{pdHL, clk \rightarrow Q}$	3,0	ns
	K_L	0,8	ns/pF
	C_{in}	5,2	pF
	t_{setup}	3,0	ns
	t_{hold}	3,3	ns

Table 1: Gatterdaten