

Technische Grundlagen der Informatik - WS 2019/20

Aufgabenblatt 3

Abgabe: Das Übungsblatt mit **Name** und **Übungsgruppe** oben rechts geschrieben darf bis **Mo 02.12.2019 15:00 Uhr** abgegeben werden.

Achtung: Übungsblätter die keiner Person und Übungsgruppe zuzuordnen sind, werden nicht korrigiert!

Hinweis: Die zweite Übung findet in der Woche vom **09.12.2019 - 13.12.2019** statt.

Aufgabe 1 (Signalverzögerung eines Inverters in CMOS-Technik)

Einen Inverter in CMOS-Technik zu entwerfen, bedeutet, dass sowohl der NMOS- als auch der PMOS-Transistor zur Anwendung kommen müssen. Die Halbleiterstrukturen und Leitungen haben alle Kapazitäten, die bei jedem Signalwechsel über die einschaltenden Transistoren umgeladen werden müssen. Alle Kapazitäten am Ausgang eines Gatters bilden seine Lastkapazität C_L . Die Abbildung 1 zeigt das Ersatzschaltbild für die kapazitive Belastung eines Inverters in CMOS-Technik. Die Lastkapazität C_L beträgt 150pF . Der Kanalwiderstand des PMOS-Transistor im durchgeschalteten Zustand ist $R_p = 500\,\Omega$ und der Kanalwiderstand des NMOS-Transistor im durchgeschalteten Zustand ist $R_n = 200\,\Omega$. Für Ihre Berechnungen sollen Sie annehmen, dass der Kanalstrom der beiden Transistoren im nicht durchgeschalteten Zustand 0 A beträgt.

 


Abbildung 1: Inverter in CMOS-Technik

1. Berechnen Sie die Signalübergangszeit von *Low* nach *High* t_{LH} (Zeitpanne in der die Ausgangsspannung U_A von $U_A = 10\% U_B$ auf $U_A = 90\% U_B$ steigt). U_B ist die Betriebsspannung. (8P)
2. Berechnen Sie die Signalübergangszeit von *High* nach *Low* t_{HL} (Zeitpanne in der die Ausgangsspannung U_A von $U_A = 90\% U_B$ auf $U_A = 10\% U_B$ sinkt). U_B ist die Betriebsspannung. (8P)
3. Berechnen Sie die maximale Taktfrequenz f_{max} , die bei diesem Inverterentwurf verwendet werden kann. (4P)

 


Abbildung 2: CMOS Gatter

 


Abbildung 3: CMOS Komplexgatter

Aufgabe 2 (Analyse von CMOS-Gattern)

1. Welche Schaltfunktion Y realisiert das in Abbildung 2 gegebene CMOS-Gatter? (5P)
2. Welche Schaltfunktion Y realisiert das in Abbildung 3 gegebene komplexe CMOS-Gatter? (5P)

Aufgabe 3 (Flankengesteuertes D-Speicherelement)

1. Gegeben sind zwei pegelgesteuerte D-Speicherelemente. Implementieren Sie damit ein flankengesteuertes D-Speicherelement. (10P)

Hinweis: Der Aufbau ist ähnlich wie beim flankengesteuerten RS-Speicherelement.

Aufgabe 4 (Netzwerk mit Dioden)

Gegeben ist das elektrische Netzwerk mit Dioden und elektrischen Widerständen entsprechend Abbildung 4.

 


Abbildung 4: Elektrisches Netzwerk mit Dioden und Widerständen

Die beiden idealen Spannungsquellen haben jeweils einen Spannungswert von $U_1 = U_2 = 4V$. Alle Widerstände haben einen Wert $R = 3,3 k\Omega$. Die Funktionsweise der Dioden ist durch die Kennlinie in Abbildung 5 mit einer Schleusenspannung von $0,7V$ definiert.

 


Abbildung 5: Diodenkennlinie

1. Berechnen Sie die Spannung U_5 und den Strom I_5 . Nehmen Sie dabei einen Leitzustand für die Dioden D_6 und D_7 an. Begründen Sie diese Annahme. **(5P)**
2. Berechnen Sie die Spannungen U_4 und U_8 , sowie die Ströme I_4 und I_8 . Nehmen Sie dabei einen Leitzustand für die Diode D_3 an. Begründen Sie diese Annahme. **(5P)**
3. Berechnen Sie die Ströme der Spannungsquelle I_1 und I_2 sowie der Dioden I_3 , I_6 und I_7 . **(5P)**
4. Berechnen Sie die Spannungen U_4 und U_8 , sowie die Ströme I_4 und I_8 , wenn die Polarität der Diode mit Spannung U_7 umgedreht wird. **(5P)**

Aufgabe 5 (Bipolartransistor als gesteuerter Schalter)

Gegeben ist eine Inverterschaltung mit einem NPN-Bipolartransistor. Wie in der Abbildung 6 eingetragen, beträgt die Betriebsspannung $U_B = 3V$, der Basisvorwiderstand $R_B = 23K\Omega$ und der Lastwiderstand $R_C = 500\Omega$. Die Schließenspannung der Basis-Emitter-Diode des Transistors sei $0.7V$. Die Eingangsspannung U_E nimmt im Betrieb entweder den Wert $0V$ (*Lo*) oder den Wert $3V$ (*Hi*) an.

Für Ihre Berechnungen sollen Sie annehmen, dass der Inverter unbelastet ist, d.h. dass der Ausgangsstrom $I_A = 0A$ ist.

 


Abbildung 6: Inverterschaltung mit einem NPN-Bipolartransistor

1. Berechnen Sie den Basisstrom I_B für die Fälle $U_E = 0V$ und $U_E = 3V$. **(5P)**
2. Berechnen Sie den maximalen Kollektor-Strom $I_{C,max}$ und die maximale Kollektor-Emitter-Spannung $U_{CE,max}$. Zeichnen Sie dann die Lastgerade für den Lastwiderstand R_C in das Kennlinienfeld in Abbildung 7 ein (Linie zwischen beiden Punkten). **(5P)**
3. Bestimmen Sie mit Hilfe der Lastgerade den Wert der Ausgangsspannung U_A und des Transistorsstroms I_C für den Fall $U_E = 3V$. **(3P)**
4. Bestimmen Sie mit Hilfe der Lastgerade den Wert der Ausgangsspannung U_A und des Transistorsstroms I_C für den Fall $U_E = 0V$. **(3P)**
5. In welchem Betriebsbereich befindet sich der Transistor wenn $U_E = 0V$? Begründen Sie Ihre Antwort. **(2P)**
6. In welchem Betriebsbereich befindet sich der Transistor wenn $U_E = 3V$? Begründen Sie Ihre Antwort. **(2P)**

 


Abbildung 7: Kennlinienfeld des NPN-Bipolartransistors

Aufgabe 6 (RS-Speicherelemente)

- Vervollständigen Sie das Timing-Diagramm in der Abbildung 8 für ein asynchrones RS-Speicherelement. (3P)

 


Abbildung 8: Timing-Diagramm für ein asynchrones RS-Speicherelement

- Vervollständigen Sie das Timing-Diagramm in der Abbildung 9 für ein pegelgesteuertes RS-Speicherelement. (3P)

Hinweis: Die Eingangssignale sind "active low".

- Vervollständigen Sie das Timing-Diagramm in der Abbildung 10 für ein flankengesteuertes RS-Speicherelement. (4P)

Hinweis: Die Eingangssignale sind "active low".

 


Abbildung 9: Timing-Diagramm für ein pegelgesteuertes RS-Speicherelement

Aufgabe 7 (Synthese von CMOS-Komplexgattern)

Zeichnen Sie jeweils ein CMOS-Komplexgatter für die folgenden Schaltfunktionen:

1. $y = (\bar{a} + \bar{b}) * \bar{c}$ (5P)
2. $y = \overline{a + (b * c)}$ (5P)

 


Abbildung 10: Timing-Diagramm für ein flankengesteuertes RS-Speicherelement