

Technische Grundlagen der Informatik - WS 2019/20

Aufgabenblatt 4

Abgabe: Das Übungsblatt mit **Name** und **Übungsgruppe** oben rechts geschrieben darf bis **Mo 16.12.2019 15:00 Uhr** abgegeben werden.

Achtung: Übungsblätter die keiner Person und Übungsgruppe zuzuordnen sind, werden nicht korrigiert!

Hinweis: Die vierte Übung findet in der Woche vom **06.01.2020 - 10.01.2020** statt.

Aufgabe 1 (Minimierung mit KV-Diagrammen)

- Bestimmen Sie zur Funktion $y = f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum m(0, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$ alle Prim- und Kernimplikanten mit einem KV-Diagramm **(4P)**.
- Minimieren Sie die durch die Wahrheitstabelle (Abbildung 1) dargestellte Funktion mit einem KV-Diagramm **(4P)**.

x_3	x_2	x_1	$y = f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Abbildung 1: Wahrheitstabelle

- Minimieren Sie die Funktion $y = f(a, b, c, d) = \prod M(1, 3, 5, 7, 13, 15) \cdot d(8, 12, 14)$ mit einem KV-Diagramm und geben Sie die minimierte Funktion in der DNF an **(4P)**.

Aufgabe 2 (Schaltnetze)

- Geben Sie für die Äquivalenz- und Antivalenz-Gatter eine Realisierung durch Und-, Oder-Gatter und Inverter an **(3P)**.
- Die Majoritätsfunktion von 4 Variablen x_1, x_2, x_3, x_4 ist dann 1, wenn mindestens 3 Variablen den Wert 1 haben. Geben Sie ein Schaltnetz an, welche die Funktion realisiert **(3P)**.

Aufgabe 3 (Technologien)

- Realisieren Sie das nachfolgende Schaltnetz (Abbildung 2) mit Hilfe des gezeigten PLAs (Abbildung 3). Sie können Ihre Lösung in einen Computerausdruck der PLA Vorlage einzeichnen. **Hinweis:** geben Sie die Schaltfunktionen y_1 und y_2 zuerst in der DNF an. **(4P)**
- Realisieren Sie das Schaltnetz (Abbildung 2) mit Hilfe des gezeigten PALs (Abbildung 4). Sie können Ihre Lösung in einen Computerausdruck der PAL Vorlage einzeichnen. **(4P)**

 


Abbildung 2: ein Schaltnetz

 


Abbildung 3: Programmable Logic Array (PLA)

 


Abbildung 4: Programmable Array Logic (PAL)

Aufgabe 4 (Minimierung mit KV-Diagrammen)

Die Schaltfunktion $y = f(a, b, c, d)$ ist durch die nachfolgende Wahrheitstabelle gegeben.

d	c	b	a	y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	–
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	–
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	–	–
1	1	–	–	1

1. Stellen Sie die Funktion mit einem KV-Diagramm dar. **(4P)**
2. Geben Sie alle Kernimplikanten und Primimplikanten der Funktion an. **(4P)**
3. Benutzen Sie das KV-Diagramm zur Minimierung der Funktion und stellen Sie die minimierte Funktion in der DNF dar. **(4P)**
4. Zeichnen Sie für die minimierte Funktion das Schaltnetz und geben Sie die Kosten des Schaltnetzes an. (Die Kosten des Schaltnetzes entsprechen der Anzahl der Gatter + der Anzahl aller Eingänge, Inverter werden dabei nicht berücksichtigt). **(4P)**
5. Geben Sie ein KV-Diagramm für y' an. Minimieren Sie die Funktion und stellen Sie die minimierte Funktion in der DNF dar. **(4P)**
6. Wandeln Sie die gefundene Funktion von y' in die KNF für y um und geben Sie y in der Kurzschreibweise an. **(4P)**
7. Stellen Sie die minimierte KNF mit einem KV-Diagramm dar. (Sie können hierzu das KV aus Unteraufgabe 1. wiederverwenden) **(2P)**
8. Zeichnen Sie für die minimierte Funktion in der KNF das Schaltnetz. **(4P)**

Aufgabe 5 (QMC Algorithmus)

Gegeben ist die Funktion $y = f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum m(0, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15)$.

1. Bestimmen Sie alle Primimplikanten mit dem QMC-Algorithmus. **(7P)**


2. Bestimmen Sie die minimale Überdeckung mit dem QMC-Algorithmus und geben Sie alle vorhandenen Kernimplikanten an. **(7P)**

3. Geben Sie die minimale Summe der Funktion an. Ist diese eindeutig? **(2P)**

 Aufgabe 6 (mehrstufige NAND/NOR Schaltnetze)

Für die Funktion $y = f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum m(0, 4, 8, 13, 14, 15)$ soll eine möglichst minimale Realisierung mit NAND- oder NOR-Gattern gefunden werden.

Die Eingangsvariablen liegen hierbei nur in nicht negierter Form vor (nur x_i keine x'_i). Soweit nicht anders erwähnt dürfen negierte Gattereingänge verwendet werden.



1. Realisieren Sie die Funktion durch ein minimales zweistufiges Schaltnetz in SOP-Form. **(5P)**

2. Wandeln Sie das entstandene Schaltnetz in ein Schaltnetz nur bestehend aus NAND-Gattern um und geben Sie die Kosten an. Negierte Gattereingänge sind nicht erlaubt. **(5P)**

3. Realisieren Sie das zweistufige Schaltnetz durch NAND- und NOR-Gatter und geben Sie die Kosten an. Negierte Gattereingänge sind nicht erlaubt. **(5P)**

4. Faktorisieren Sie die Funktion und geben Sie dazu ein dreistufiges Schaltnetz bestehend aus Und- und Oder-Gattern sowie Invertern an. **(5P)**

5. Realisieren Sie das entstandene Schaltnetz nur mit NAND-Gattern und geben Sie die Kosten an. Negierte Gattereingänge sind nicht erlaubt. **(3P)**

6. Realisieren Sie das dreistufige Schaltnetz durch NAND- und NOR-Gatter und geben Sie die Kosten an. Negierte Gattereingänge sind nicht erlaubt. **(3P)**

7. Welches Schaltnetz hat den geringsten Flächenbedarf? **(2P)**